

HANSER

Rainer Ose

# Elektrotechnik für Ingenieure

Grundlagen

ISBN-10: 3-446-41196-8

ISBN-13: 978-3-446-41196-8

Inhaltsverzeichnis

Weitere Informationen oder Bestellungen unter  
<http://www.hanser.de/978-3-446-41196-8>  
sowie im Buchhandel.

---

# Inhaltsverzeichnis

## I Gleichstromlehre

<b>1</b>	<b>Elektrische Grundgrößen</b>	12
1.1	Elektrische Ladung .....	12
1.2	Elektrische Stromstärke .....	13
1.3	Elektrische Spannung .....	15
1.4	Elektrischer Gleichstromkreis .....	16
1.5	Widerstände im elektrischen Stromkreis .....	19
1.5.1	Bemessungsgleichung .....	19
1.5.2	Temperaturabhängigkeit .....	20
1.5.3	Technische Ausführungsformen .....	20
<b>2</b>	<b>Gesetze zur Berechnung elektrischer Stromkreise</b> .....	21
2.1	Das OHMSche Gesetz .....	21
2.2	Die KIRCHHOFFSchen Sätze .....	23
2.2.1	Maschensatz .....	23
2.2.2	Knotenpunktsatz .....	24
2.3	Energiesatz .....	25
<b>3</b>	<b>Lineare elektrische Gleichstromkreise</b> .....	27
3.1	Eigenschaften elektrischer Stromkreise .....	27
3.2	Regeln zur Berechnung passiver Zweipole .....	29
3.2.1	Reihenschaltung und Spannungsteilerregel .....	29
3.2.2	Parallelschaltung und Stromteilerregel .....	30
3.3	Berechnung passiver Zweipole .....	32
3.4	Elektrische Quellen .....	37
3.5	Lastfälle im Grundstromkreis .....	40
3.5.1	Leistung und Wirkungsgrad .....	40
3.5.2	Anpassungsfall .....	41
3.5.3	Diskussion von Lastfällen .....	42
3.5.4	Belasteter Spannungsteiler .....	44
3.6	Beispiele und Anwendungen .....	46
<b>4</b>	<b>Grundschaltungen der elektrischen Messtechnik</b> .....	50
4.1	Messbereichserweiterung .....	50
4.2	Aufnahme von Kennlinien .....	51
4.2.1	Stromrichtige Messung .....	51
4.2.2	Spannungsrichtige Messung .....	52
4.3	Messgeräte mit Nullindikator .....	53
4.4	Allgemeine Berechnung von Brückenschaltungen .....	55

4.4.1	Allgemeine Umrechnung in eine Sternschaltung .....	55
4.4.2	Dreieck-Stern-Transformation .....	56
4.4.3	Stern-Dreieck-Transformation .....	57
4.5	Beispiele und Anwendungen .....	58
<b>5</b>	<b>Verfahren zur Berechnung linearer Netzwerke .....</b>	<b>64</b>
5.1	Netzwerkberechnung nach KIRCHHOFF .....	64
5.2	Der HELMHOLTZsche Überlagerungssatz .....	66
5.3	Zweipoltheorie .....	68
5.3.1	Spannungsquellen-Ersatzschaltung .....	69
5.3.2	Stromquellen-Ersatzschaltung .....	70
5.4	Beispiele und Anwendungen .....	72
5.5	Analyseverfahren .....	83
5.5.1	Umlaufanalyse .....	83
5.5.2	Knotenanalyse .....	87
<b>6</b>	<b>Stromkreise mit nichtlinearen Bauelementen .....</b>	<b>100</b>
6.1	Strom-Spannungs-Kennlinie .....	100
6.2	Ausgewählte Kennlinien nichtlinearer Bauelemente .....	101
6.3	Konstruktion von Ersatz-Kennlinien .....	103
6.3.1	Ersatz-Kennlinien von Elementarschaltungen .....	103
6.3.2	Idealisierte Kennlinien und Ersatzschaltungen .....	103
6.4	Grafische Bestimmung des Arbeitspunktes .....	104
6.5	Beispiele und Anwendungen .....	106
<b>II</b>	<b>Elektrische und magnetische Felder</b>	
<b>7</b>	<b>Feldbegriff .....</b>	<b>110</b>
7.1	Einteilung der Felder .....	110
7.2	Eigenschaften elektrischer und magnetischer Felder .....	112
<b>8</b>	<b>Stationäres elektrisches Strömungsfeld .....</b>	<b>114</b>
8.1	Eigenschaften des elektrischen Strömungsfeldes .....	114
8.2	Beschreibung des stationären elektrischen Strömungsfeldes .....	116
8.2.1	Integrale Größen .....	116
8.2.2	Ortsbezogene Größen .....	116
8.2.3	Maschen- und Knotenpunktsatz im Strömungsfeld .....	119
8.2.4	Überlagerung elektrischer Strömungsfelder .....	120
8.3	Berechnung elektrischer Strömungsfelder .....	121
8.3.1	Homogene und einfache inhomogene Strömungsfelder .....	121
8.3.2	Radialsymmetrische Strömungsfelder .....	123

<b>9</b>	<b>Elektrostatisches Feld</b>	135
9.1	Eigenschaften des elektrostatischen Feldes	135
9.2	Beschreibung des elektrostatischen Feldes	137
9.2.1	Integrale Größen	137
9.2.2	Ortsbezogene Größen	138
9.3	Berechnung elektrostatischer Felder	139
9.3.1	Homogene und einfache inhomogene elektrostatische Felder	139
9.3.2	Radialsymmetrische elektrostatische Felder	141
9.3.3	Überlagerung elektrostatischer Felder	142
9.4	Energie und Kräfte im elektrostatischen Feld	143
<b>10</b>	<b>Elektrisches Verhalten des Kondensators</b>	147
10.1	Regeln zur Berechnung von Kondensatorschaltungen	147
10.1.1	Reihenschaltung und kapazitiver Spannungsteiler	147
10.1.2	Parallelschaltung und Ladungsteiler	149
10.1.3	Gemischte Kondensatorschaltungen	151
10.2	Schaltvorgänge in RC-Kombinationen	152
10.2.1	Ladevorgang	152
10.2.2	Entladevorgang	153
10.2.3	Umschalten vorgeladener Kondensatoren	155
10.3	Ladungsausgleich	157
10.3.1	Ladungsbilanz	157
10.3.2	Ladungsausgleich in einer Reihenersatzschaltung	158
10.3.3	Ladungsausgleich in einer Parallelersatzschaltung	162
10.3.4	Kapazitive Netzwerke	163
<b>11</b>	<b>Magnetisches Feld</b>	175
11.1	Eigenschaften des magnetischen Feldes	175
11.2	Beschreibung des magnetischen Feldes	177
11.2.1	Integrale Größen	177
11.2.2	Ortsbezogene Größen	178
11.3	Magnetische Kreise	179
11.3.1	Magnetisierungskennlinie	179
11.3.2	Ersatzschaltungen für magnetische Kreise	181
11.3.3	Berechnung magnetischer Kreise	183
11.4	Magnetische Felder stromdurchflossener Leiter	189
11.5	Energie und Kräfte im magnetischen Feld	191
11.5.1	Magnetische Energie	191
11.5.2	LORENTZ-Kraft	192
11.6	Elektromagnetische Induktion	195
11.6.1	Induktionsgesetz	195
11.6.2	Selbstinduktion und Induktivität	199
11.6.3	Gegeninduktion und Gegeninduktivität	200

11.6.4	Transformatorgleichungen .....	203
11.7	Wechselwirkungen .....	206
<b>12</b>	<b>Elektrisches Verhalten der Spule .....</b>	<b>208</b>
12.1	Zusammenschaltung von Induktivitäten .....	208
12.1.1	Unverkoppelte Induktivitäten .....	208
12.1.2	Verkoppelte Induktivitäten .....	208
12.1.3	Transformator-Ersatzschaltungen .....	210
12.2	Schaltvorgänge an Spulen .....	212
12.2.1	Einschaltvorgang .....	212
12.2.2	Ausschaltvorgang .....	213
12.2.3	Umschalten vormagnetisierter Spulen .....	214
<b>III</b>	<b>Wechselstromlehre</b>	
<b>13</b>	<b>Beschreibung von Wechselgrößen .....</b>	<b>220</b>
13.1	Periodische Zeitfunktionen .....	220
13.2	Sinusförmige Zeitfunktionen .....	221
13.3	Mittelwerte periodischer Zeitfunktionen .....	222
13.3.1	Arithmetischer Mittelwert .....	222
13.3.2	Gleichrichtwert .....	223
13.3.3	Effektivwert .....	224
13.4	Überlagerung sinusförmiger Zeitfunktionen .....	226
<b>14</b>	<b>Widerstände im Wechselstromkreis .....</b>	<b>231</b>
14.1	Elementare Zweipole .....	231
14.1.1	Ohmscher Widerstand .....	231
14.1.2	Induktiver Blindwiderstand .....	232
14.1.3	Kapazitiver Blindwiderstand .....	233
14.2	Reale Bauelemente .....	234
14.2.1	Reale Spule .....	234
14.2.2	Realer Kondensator .....	235
14.3	Elementarschaltungen .....	236
14.4	Zeigerbilder .....	238
14.4.1	Gemischte RLC-Kombinationen .....	238
14.4.2	Brückenschaltungen .....	240
<b>15</b>	<b>Berechnung von Stromkreisen bei sinusförmiger Einspeisung .....</b>	<b>249</b>
15.1	Berechnung im Zeitbereich .....	249
15.2	Berechnung im Bildbereich .....	250
15.2.1	Zeigerdarstellung .....	250
15.2.2	Rechenregeln .....	251

15.2.3	Transformationsregeln .....	253
15.2.4	Komplexer Widerstand .....	255
15.2.5	Komplexer Leitwert .....	256
15.3	Gemischte Schaltungen im Wechselstromkreis .....	257
15.3.1	Rechnerische Lösung im Bildbereich .....	257
15.3.2	Grafische Lösung im Bildbereich .....	259
15.3.3	Variation von Betriebsparametern .....	261
15.4	Spezielle Wechselstromschaltungen .....	273
15.5	Wechselstrom-Brücken .....	281
15.5.1	Induktivitätssmessbrücke .....	281
15.5.2	Kapazitätssmessbrücke .....	283
15.5.3	Phasendrehbrücke .....	284
<b>16</b>	<b>Frequenzabhängigkeit der Wechselstromkreise .....</b>	<b>289</b>
16.1	Komplexer Frequenzgang .....	289
16.2	Tief- und Hochpässe .....	290
16.3	Schwingkreise .....	294
16.4	Übertragungsvierpole .....	303
<b>17</b>	<b>Leistungsbetrachtungen im Wechselstromkreis .....</b>	<b>314</b>
17.1	Zeitfunktion der Leistung .....	314
17.2	Wirk-, Blind- und Scheinleistung .....	315
17.3	Komplexe Leistung .....	316
17.4	Leistungsfaktor und seine Verbesserung .....	318
<b>18</b>	<b>Dreiphasensysteme .....</b>	<b>325</b>
18.1	Symmetrische Drehstromgeneratoren .....	325
18.2	Spannungen und Ströme .....	326
18.3	Belastungsarten .....	328
18.4	Leistung im Dreiphasensystem .....	331
<b>19</b>	<b>Transformator .....</b>	<b>343</b>
19.1	Idealer Transformator .....	343
19.2	Verlustloser und streuungsfreier Transformator .....	344
19.3	Realer Transformator .....	346
<b>Übungsaufgaben .....</b>	<b>347</b>	
<b>Literaturverzeichnis .....</b>	<b>369</b>	
<b>Sachwortverzeichnis .....</b>	<b>370</b>	

**Formelzeichenverzeichnis**